



10K Ω VRの代わりにスイッチングダイオード
コントラスト固定ですが、実用になると思います。
以前、LCDの表示実験をしたときに、この方式でやりました。
一度お試しください。